

# Intro til FPGA

# Modul

```
module test ();  
endmodule
```

# Modul I/O

```
module test (  
    input  in,  
    output out  
);  
  
    assign out = in;  
  
endmodule
```

# Modul I/O

```
module sum (  
    input  a,  
    input  b,  
    output out  
);  
  
    assign out = a + b;  
  
endmodule
```

# Modul I/O

```
module sum (  
    input  a,  
    input  b,  
    output out  
);  
  
    wire  result = a + b;  
  
    assign out = result;  
  
endmodule
```

# Modul I/O bredde

```
module sum (  
    input  [7:0] a,  
    input  [7:0] b,  
    output [8:0] out  
);  
  
    assign out = a + b;  
  
endmodule
```

# Submodule

```
// out = (a + b)^2
module squaredsum (
    input  [7:0] a,
    input  [7:0] b,
    output [8:0] out
);

    wire [14:0] sum;

    sum sum_mod (
        .a    (a),
        .b    (b),
        .sum   (sum)
    );

    multiply square_mod (
        .a    (sum),
        .b    (sum),
        .sum   (out)
    );

endmodule
```

```
module sum (
    input  [7:0] a,
    input  [7:0] b,
    output [8:0] sum
);

    assign sum = a + b;

endmodule

module multiply (
    input  [7:0] a,
    input  [7:0] b,
    output [14:0] product
);

    assign product = a * b;


endmodule
```

# Sekvensiell logikk

```
module test (  
    output [7:0] out  
);  
  
    // Ikke tillatt  
    wire count = count + 1;  
  
    assign out = count;  
  
endmodule
```



# Sekvensiell logikk

 

# Sekvensiell logikk

```
module test (  
    output [7:0] out  
);  
  
    reg    [7:0] count = 0;  
  
    assign out = count;  
  
endmodule
```

# Sekvensiell logikk

```
module test (  
    output [7:0] out  
);  
  
    reg    [7:0] count = 0;  
  
    assign out = count;  
  
    // Ikke tillatt  
    assign count = count + 1;  
  
endmodule
```

# Sekvensiell logikk

```
module test (  
    input      clk,  
    output [7:0] out  
);  
  
    reg [7:0] count = 0;  
  
    assign out = count;  
  
    always @(posedge clk) begin  
        count <= count + 1;  
    end  
  
endmodule
```

# Sekvensiell logikk reset

```
module test (  
    input      clk,  
    input      rst_n,  
    output [7:0] out  
);  
  
    reg [7:0] count = 0;  
  
    assign out = count;  
  
    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin  
        if (~rst_n) begin  
            count <= 0;  
        end else begin  
            count <= count + 1;  
        end  
    end  
  
endmodule
```


# Fibonacci

```
module test (  
    input      clk,  
    input      rst_n,  
    output [7:0] fib  
);  
  
    reg [7:0] a = 0;  
    reg [7:0] b = 0;  
  
    assign fib = b;  
  
    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin  
        if (~rst_n) begin  
            a <= 0;  
            b <= 0;  
        end else begin  
            a <= b;  
            b <= a + b;  
        end  
    end  
  
endmodule
```

# Fibonacci blocking

```
module test (  
    input        clk,  
    input        rst_n,  
    output [7:0] fib  
);  
  
    reg    [7:0] tmp = 0;  
    reg    [7:0] a = 0;  
    reg    [7:0] b = 0;  
  
    assign fib = b;  
  
    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin  
        if (~rst_n) begin  
            a <= 0;  
            b <= 0;  
        end else begin  
            tmp = b;  
            b = a + b;  
            a = tmp;  
        end  
    end  
  
endmodule
```

# Lengste sti

 



# Saktere klokke

```
module top (  
    input      clk,  
    output [7:0] out  
);  
  
    reg [7:0] ticks = 0;  
    reg      counter_clk = 0;  
  
    counter counter_mod (  
        .clk (counter_clk),  
        .count (out)  
    );  
  
    always @(posedge clk) begin  
        if (ticks == 100) begin  
            ticks <= 0;  
            counter_clk <= ~counter_clk;  
        end else begin  
            ticks <= ticks + 1;  
        end  
    end  
  
endmodule
```

```
module counter (  
    input      clk,  
    output reg [7:0] count  
);  
  
    always @(posedge clk) begin  
        count <= count + 1;  
    end  
  
endmodule
```

# Oppsett

- ▶ Klon repoet
- ▶ Installer iverilog
- ▶ VSCode plugin
  - ▶ Verilog-HDL/SystemVerilog/Bluespec SystemVerilog
    - ▶ Sett Settings->Verilog->Linting->Linter = iverilog
- ▶ Kjør `sudo ./run.sh task1_led`
  - ▶ Compilerer og flasher til FPGA

# Oppgave 1

Få lysene til å blinke i et mønster.

F.eks.

- ▶ En teller
- ▶ En klokke
- ▶ Et fast mønster

## Oppgave 2

FPGAen har fire seven-segment display. Bruk dette til å vise en teller i base 16.

Steg:

- ▶ Koble opp displayet og få det til å reagere
- ▶ Vis en teller på ett display
- ▶ Utvid telleren til hele displayet

Ekstra utfordring: tell i base 10.

# I/O porter

Mappingen mellom de fysiske portene på FPGAen og navnene vi bruker i Verilog er definert av filen `cu.pcf`. Det er mulig å samle flere porter til en array, uavhengig av deres fysiske plassering.

- ▶ Finn signalet dere vil styre på diagrammet for Alchitry Io
- ▶ Spor signalet tilbake til en pin på B1A
- ▶ Finn tilsvarende pin på diagrammet for Alchitry Cu
- ▶ Spor signalet tilbake til en port på FPGAen